

TALLER CYCLOPS-PROJECT OSHWDEN 2018

Rubén Espino San José

PUMA





PRIDE

CYCLOPS-PROJECT

2

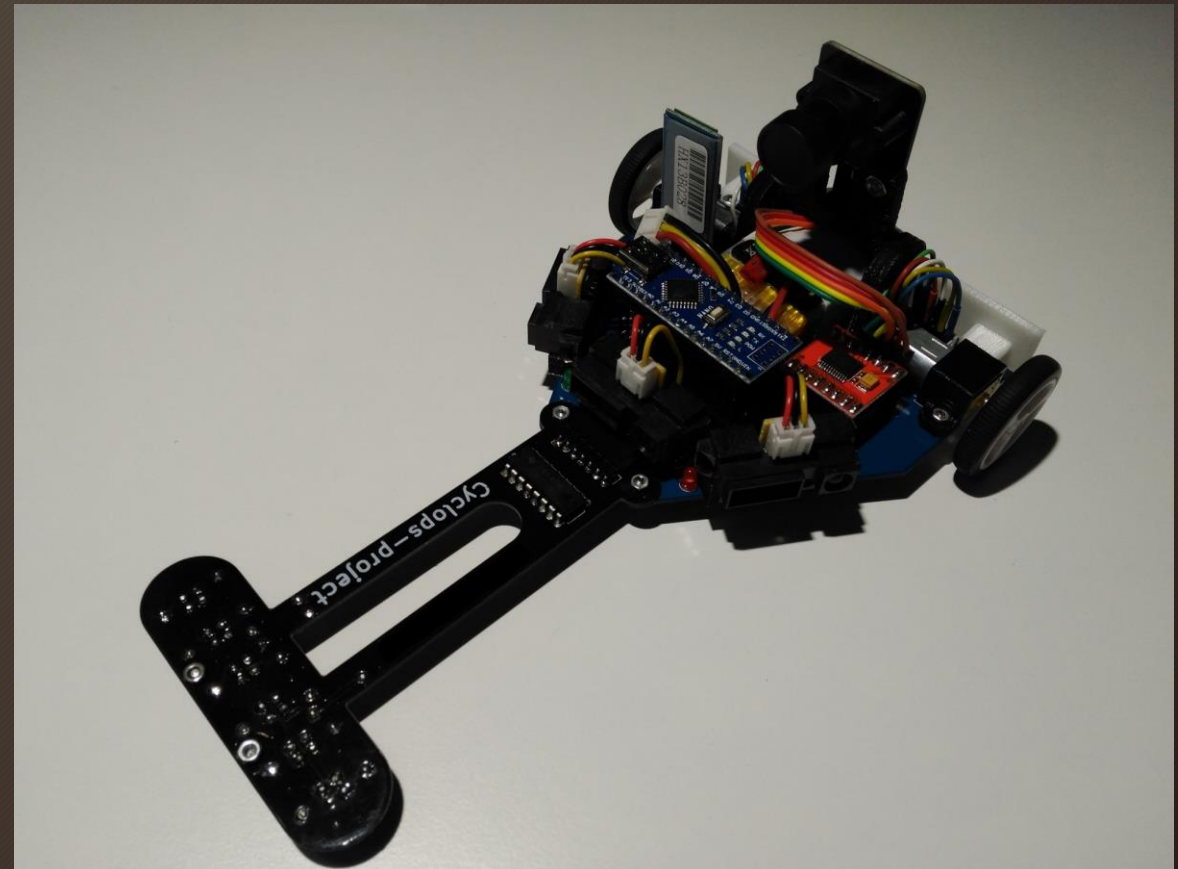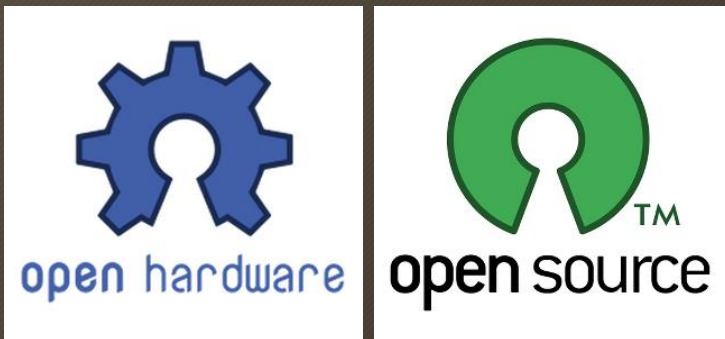
- Siguelíneas de competición
[Open source hardware](#)
- Basado en tecnologías libres:
Kicad, FreeCAD y Arduino



CYCLOPS: COMPOSICIÓN DEL KIT

3

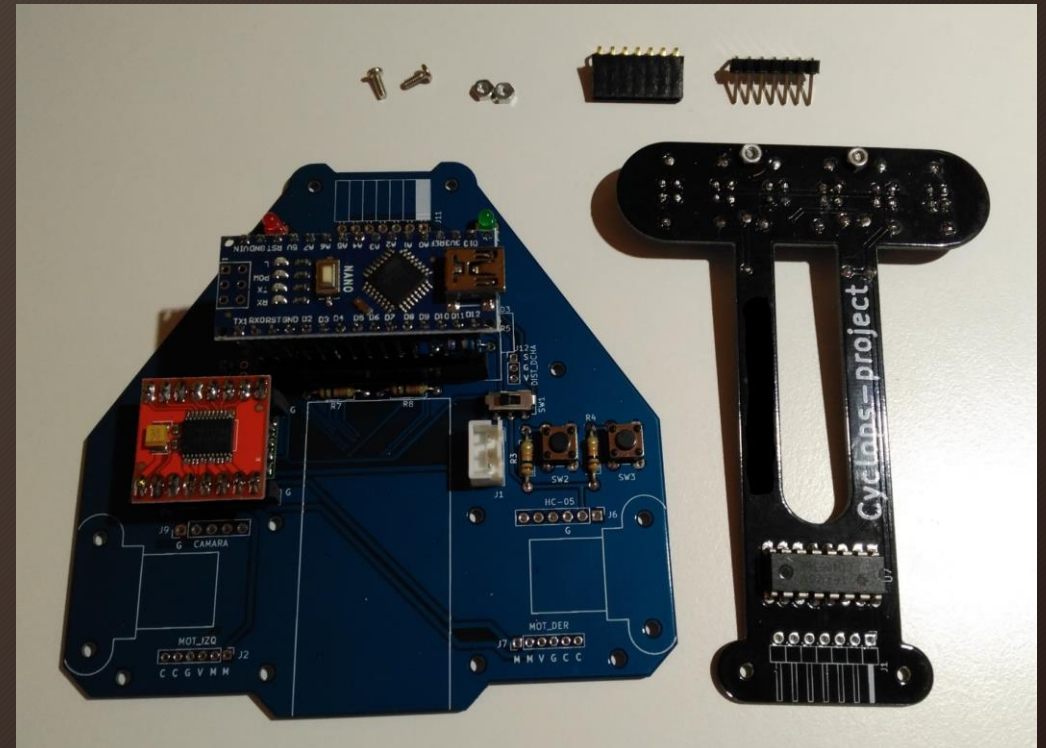
- Partes del kit del taller:
 - Kit básico de velocista
 - Extra de bluetooth para comunicación inalámbrica
- Otras partes del kit que no se van a montar en el taller:
 - Extra de sensores de distancia para carreras
 - Extra de cámara para seguimiento de línea experimental a distancia



CYCLOPS: KIT BÁSICO

4



- Kit básico de velocista:
 - Chasis autosoportado: el chasis es la propia PCB
 - Morro intercambiable con 6 sensores CNY70 multiplexados para seguimiento de línea
 - Batería Lipo 2S
 - Arduino nano
 - Pulsadores de selección de menú
 - Leds indicadores
 - Expansor I2C para poder soportar todos los periféricos incorporados
 - Driver de motores TB6612FNG
 - Micromotores 10:1 HP con encoders magnéticos en cuadratura
 - Ruedas de 32mm de diámetro

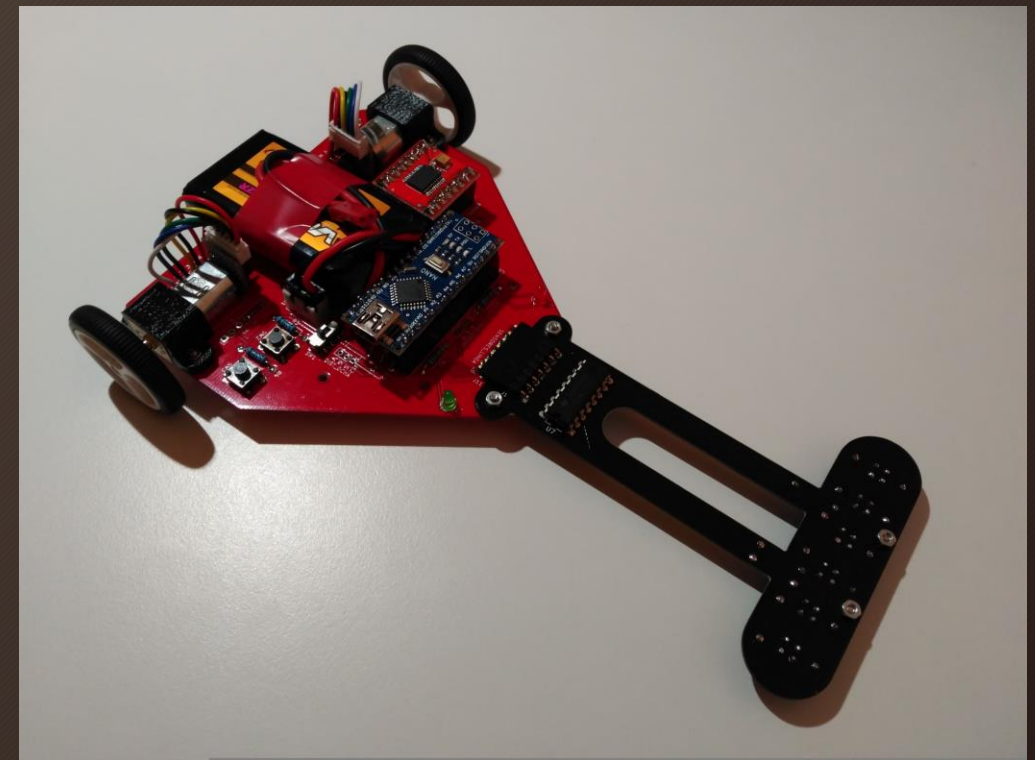

CYCLOPS: BLUETOOTH

5

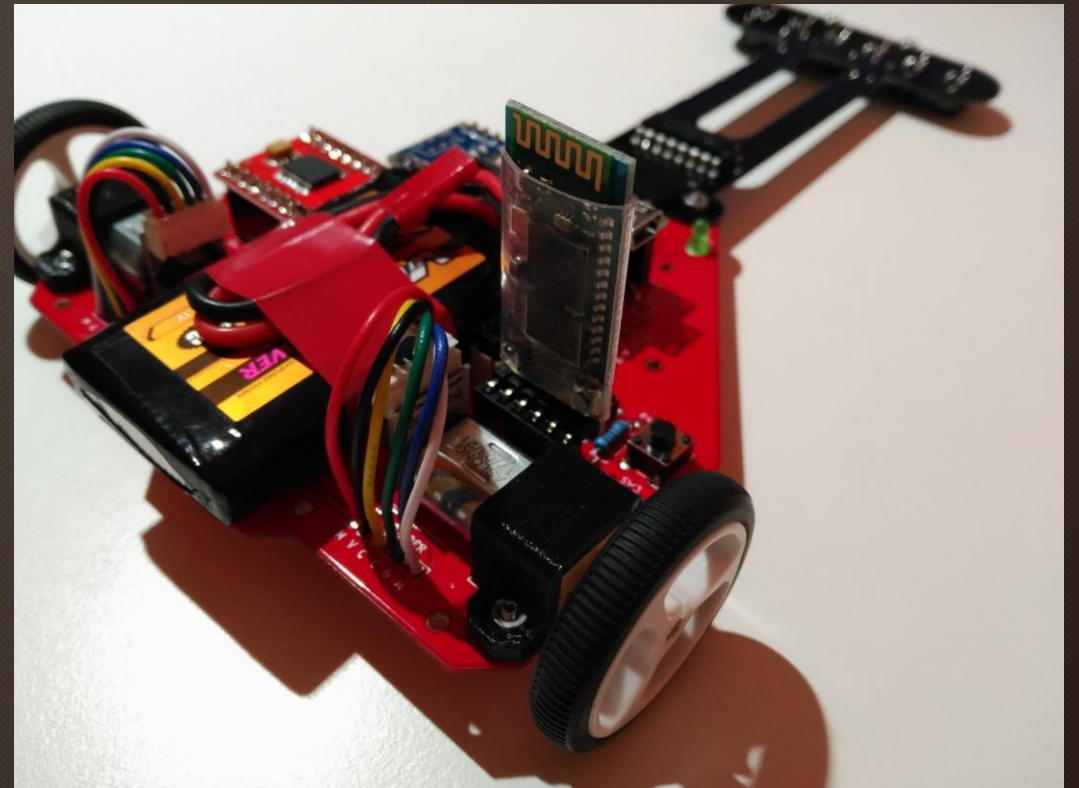
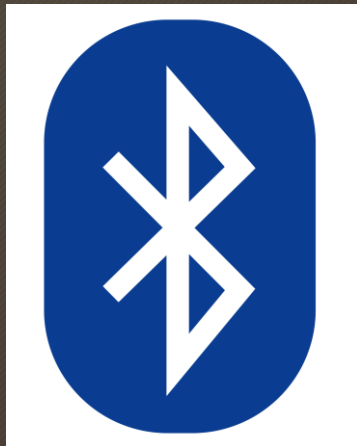
- Extra de Bluetooth HC-05:
 - Configurable mediante comandos AT
 - Conectado por UART
 - Posibilidad de realizar telemetría en tiempo real



ANTES DE EMPEZAR A SOLDAR...

6

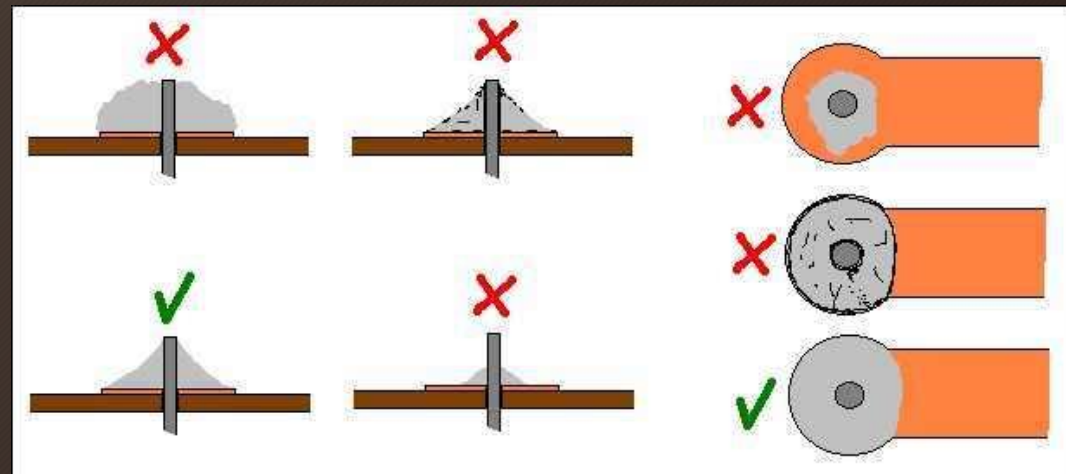
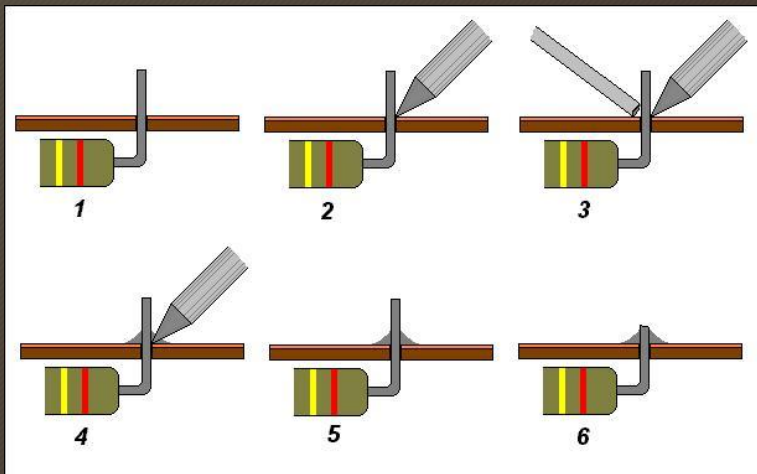
- Sobre el montaje:
 - Seguir el [tutorial de montaje](#) al pie de la letra para evitar errores.
 - No hacer suposiciones. Ante la duda, ¡preguntad!
 - No fiarse de los colores de las fotos, ya que pueden verse alterados y confundirse los colores de las resistencias.
 - La versión de la PCB principal es la “Main_board_V2”.



CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES

7



- Los integrados DIP es mejor montarlos sobre los zócalos después de haber soldado estos últimos a las PCBs. Así se evita quemarlos o equivocarse irremediablemente con la orientación del integrado
- Para no conectar la Arduino y el driver del revés puedes intercambiar los conectores macho y hembra de uno de los lados, de tal manera que te obligue a conectarlo en la posición correcta
- ¡¡Pide supervisión para insertar las tuercas en los soportes de motores y para soldar los CNY70!!
- Para colocar los componentes, guiarse por el BOM y/o el esquemático de la PCB correspondiente

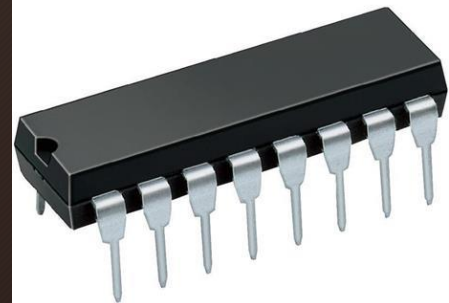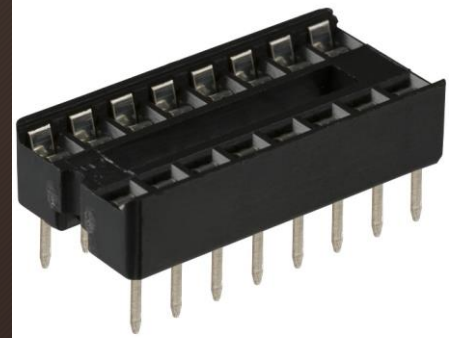

CURIOSIDADES: LA ALIMENTACIÓN

8

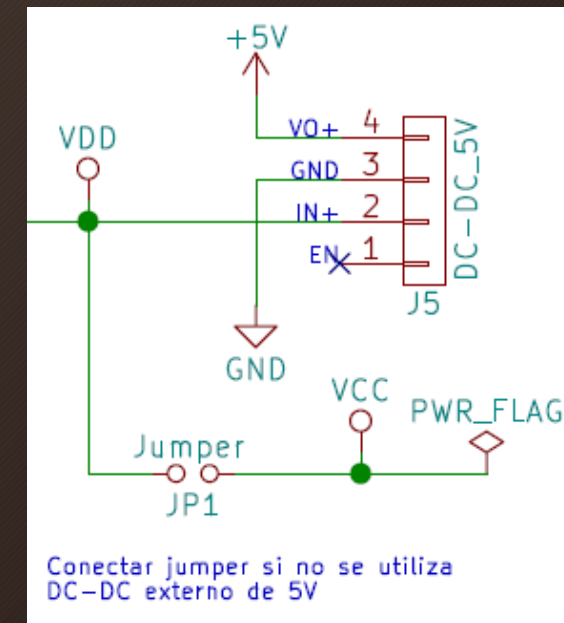
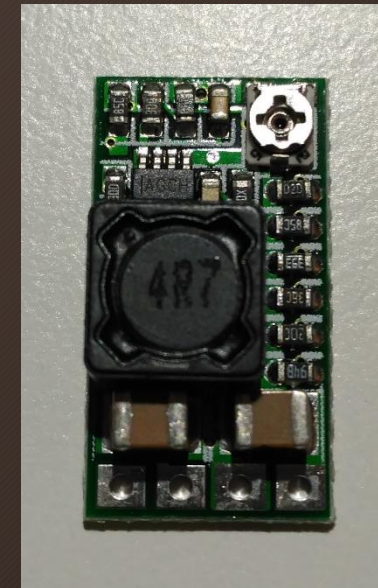
- El conversor DC-DC no es imprescindible para el funcionamiento del robot
- La Arduino Nano lleva un regulador lineal de 5V por debajo, el cual se puede habilitar puentando el jumper JP1
- La ventaja del DC-DC es que aporta más corriente y resultará útil si se pretende montar más elementos como los sensores de distancia o la cámara



CURIOSIDADES: ¡NECESITO MÁS PINES!

9

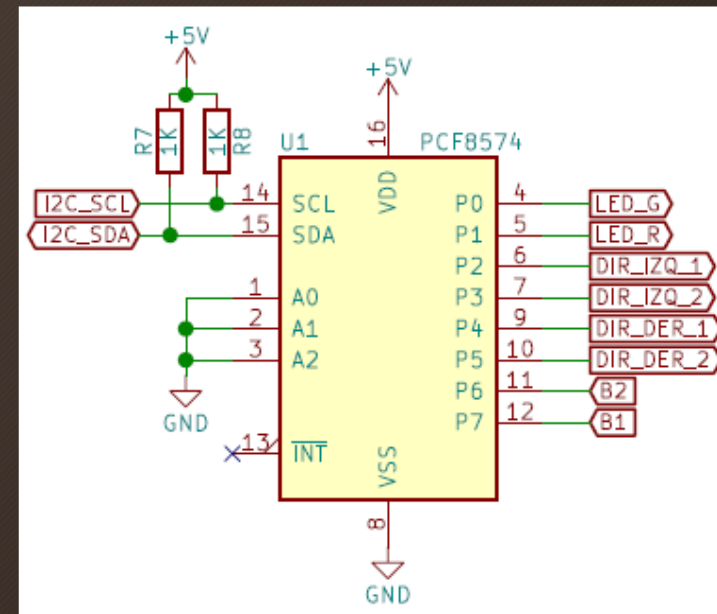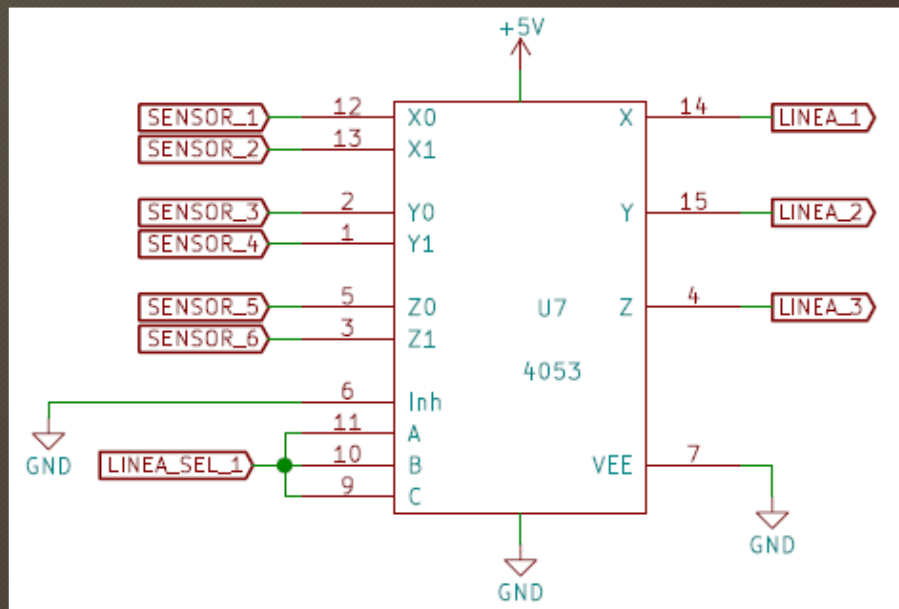
- El multiplexor: actúa como un conmutador
- El expensor I2C: amplía la capacidad de pines de la Arduino



CURIOSIDADES: LECTURA DE BATERÍA

10

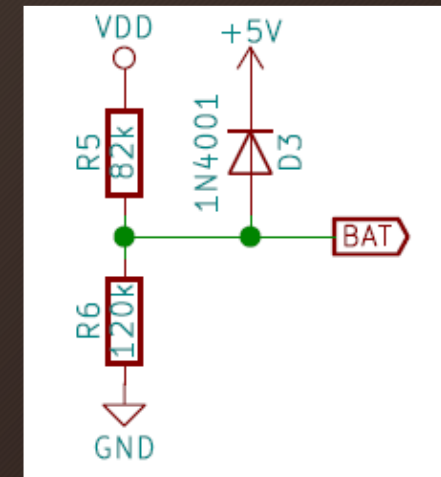
- Conviene monitorizar la batería lipo para evitar que baje demasiado la tensión
- Batería (VDD) = 8,4V máximo
- Entrada analógica de Arduino = +5V máximo
 - Divisor resistivo para bajar de 8,4V a 5V
 - El diodo D3 sirve para evitar que el pin BAT sobrepase 5V en caso de que el divisor esté dañado



CURIOSIDADES: ¡COLISIÓN EN EL PUERTO SERIE!!

11

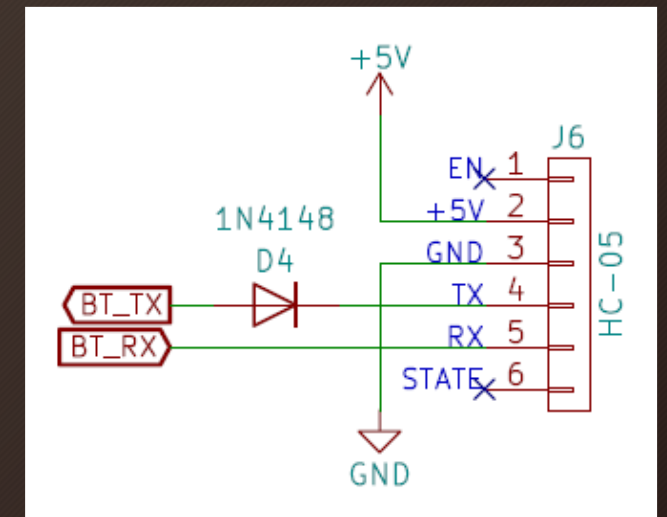- ¿¿¿Qué ocurre cuando dos dispositivos intentan transmitir por el mismo canal???
- Básicamente, que al menos uno de ellos lo está haciendo mal o no puede
- El diodo D4 sirve para cortar la transmisión del bluetooth hacia la Arduino cuando ésta está conectada por cable al ordenador, ya sea para cargar el programa o enviar y recibir datos



BATERÍAS DE LITIO-POLÍMERO

12

- De obligada lectura el [tutorial de baterías lipo](#) para conocerlas y manejarlas sin sufrir percances
 - No cortocircuitarlas, ni golpearlas, ni perforarlas, ni dejarlas al sol,...
 - No dejar que cada una de sus celdas baje de 3V
 - Cargar de forma balanceada para que las celdas siempre estén a la misma tensión entre ellas
 - En largos periodos de reposo, mantener las baterías lipo a la tensión de almacenamiento (3,8V por celda)



- Comprobar el funcionamiento del robot siguiendo el [tutorial de primeras pruebas](#)
 - Instalar la librería SoftWire indicada en el tutorial
 - Ejecutar el programa de test
- [Firmware básico:](#)
 - Calibración inicial de sensores
 - PID de seguimiento de línea
 - Ajuste de parámetros de PID y velocidad en tiempo real por bluetooth

PRUEBAS DE BLUETOOTH

14

- Configuración del bluetooth HC-05 mediante comandos AT ([tutorial HC-05](#))
- Comunicación entre el robot y el usuario vía bluetooth
 - Con el ordenador, mediante Monitor Serial de Arduino
 - Cargar programa “PID_seguimiento_linea.ino”
 - Con el móvil, mediante la App PIDfromBT, desarrollada por OPRobots
 - Cargar programa “PID_seguimiento_linea_PIDfromBT.ino”
 - Instalar App PIDfromBT en el móvil
- Variación del comportamiento del robot en función de los parámetros del PID

REFERENCIAS

15

- Proyectos relacionados en GitHub

- Rubén Espino: [Resaj](#)
- [Cyclops-Project](#)
- [Basic-circuit-maker](#)



- Facebook
 - @pumaprideteam
- Twitter
 - Javier Baliñas: @supernudo
 - Rubén Espino: @RugidoDePuma
 - Alejandra Guardo: @AlejandraSaku
 - Javier Isabel: @JavierIH

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 😊

16

